Profesor: Huber Girón Nieto



# Practica 7:


#### 1. Objetivo General

Conocer, investigar e identificar el funcionamiento de un PLC.

#### 2. Objetivos específicos


- Identifica cada uno de los componentes de los circuitos y realiza una tabla comparativa con su función, simbología y foto de componente real.
- Realiza la simulación en Fluidsim del circuito utilizando la versión de diagrama de escalera y relevadores, graba un video del funcionamiento y adjunto mediante un enlace al reporte de práctica.
- Realiza la construcción del circuito utilizando un PLC S71200-1215C y su programación en Tia Portal, graba un video del funcionamiento y adjunto mediante un enlace al reporte de práctica.
- /Identifica la diferencia entre cada circuito y las características de utilizar un PLC.

## Circuito 1,2,3,4 y 5 versión Real:

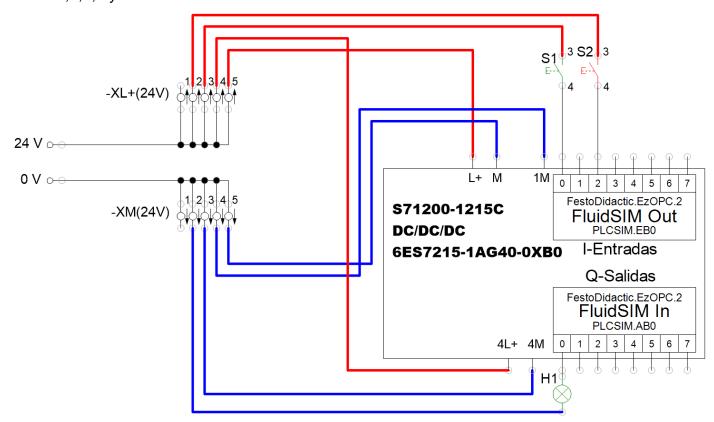


#### Circuito 1

• Tia Portal:

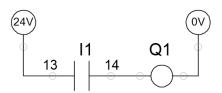


## Circuito 2I

Tia Portal:

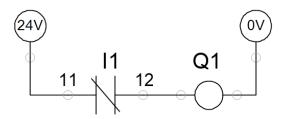


# Circuito 3

• Tia Portal:

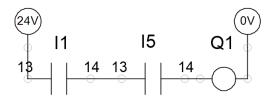

# Circuito 4

• Tia Portal:

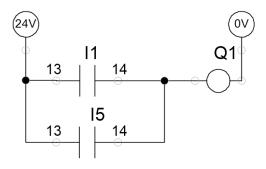

# Circuito 5

• Tia Portal:

